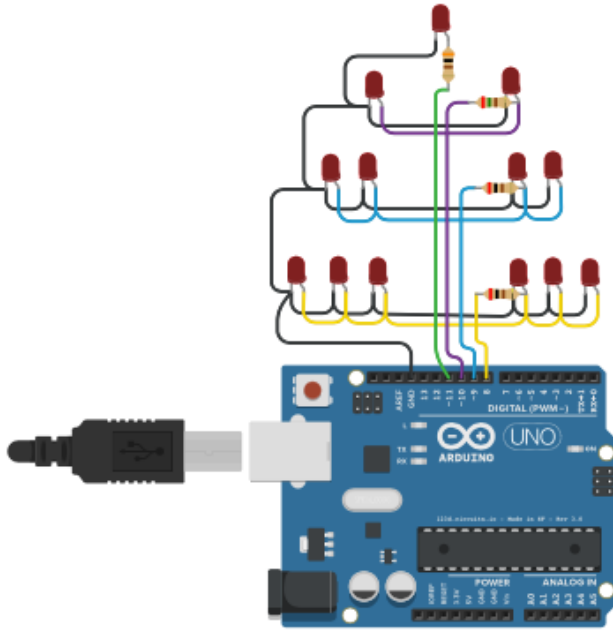


Alunos (a) : \_\_\_\_\_ Data: \_\_/03/2017

## Atividade


### 1. Pisca-Pisca natalino

Altere o circuito de forma que em cada nível, os leds pisquem um após o outro. Para isso utilize o circuito integrado 74HC4017 com a saída em cada Led.


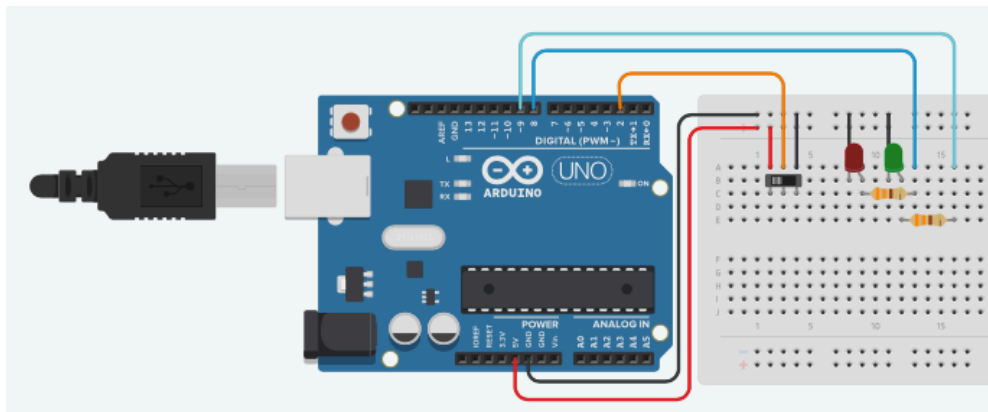
### 2. Esteira automatizada

Altere o circuito, inserindo adequadamente o CI L293D de forma que a esteira ande para frente durante 5 segundos e depois retorne pelo mesmo tempo.



Obs.: o circuito integrador L293D permite que o motor trabalhe em modo bidirecional.